

第四章 处理器体系结构

——逻辑设计

计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

逻辑设计概述


■ 基本的硬件需求

- 通讯
 - 如何将值从一个地方移动到另外一个地方
- 计算
- 存储

■ 比特是我们的朋友

- 全部用0和1表示
- 通讯
 - 电线上的低或高电压
- 计算
 - 计算布尔函数
- 存储
 - 存储信息位


数字信号

 

- 用电压阈值从连续信号中提取离散值
- 最简单版本：1位信号
 - 或者是高位，或者是低位
 - 在高位和低位之间有保护范
- 不会收到噪音或者低质量的电路因素影响
 - 可以使得电路简单、规模小、速度快


通过逻辑门进行计算

And

 


$$\text{out} = a \ \&\& \ b$$

Or

 


$$\text{out} = a \ || \ b$$

Not

 


$$\text{out} = !a$$

- 输出是输入的布尔函数
- 连续响应输入的变化
 - 有较小的延迟

 


组合电路

 

■ 逻辑门无环网络

- 连续响应主输入的变化
- 主输出是主输入的布尔函数（有延迟）


位相等

 


硬件控制语言(HCL)表达式
 $\text{bool eq} = (a \& \& b) \parallel (!a \& \& !b)$

- 如果a和b相等就生成1
- 硬件控制语言(HCL)
 - 非常简单的硬件描述语言
 - 布尔操作的语法和C语言逻辑运算相似
 - 将用HCL描述处理器的控制逻辑

字相等

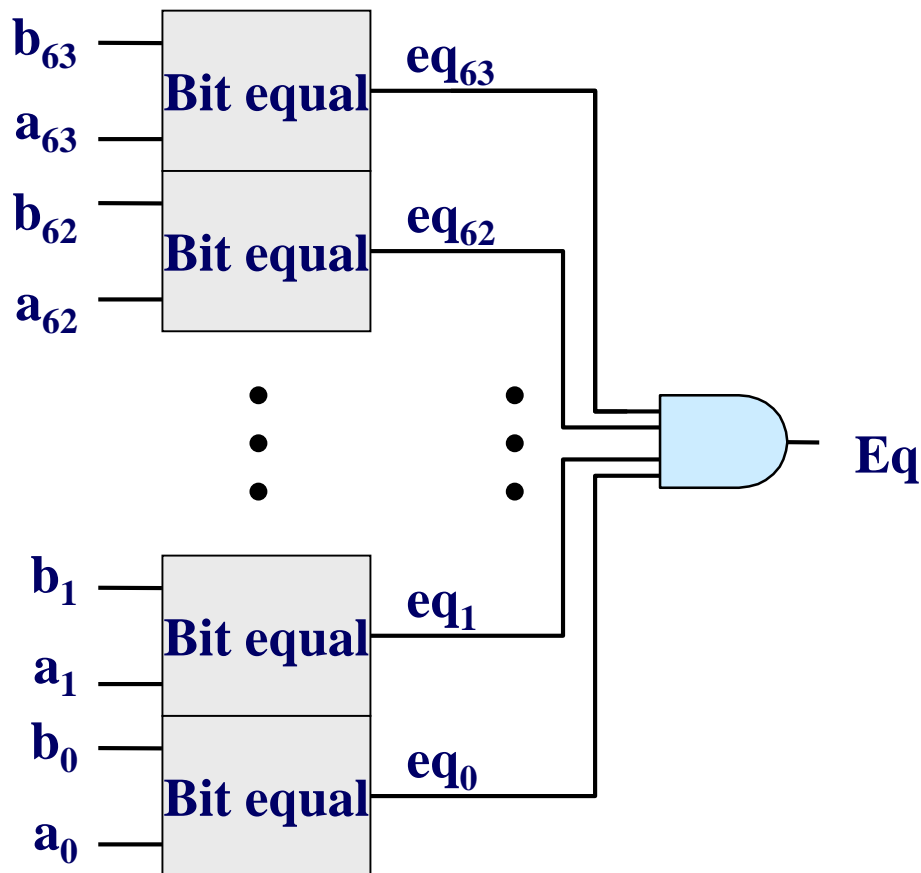

字级表示

 


硬件描述语言表示

bool Eq = (A == B)

- 64 位 字的大小
- 硬件描述语言(HCL)表示
 - 相等操作
 - 生成布尔值(布尔信号)

位多路复用器

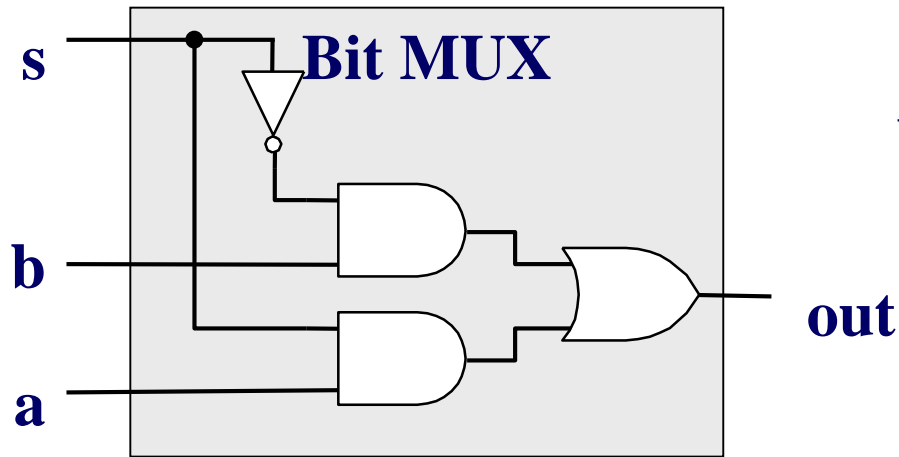


硬件描述语言表示


`bool out = (s&&a)||(!s&&b)`

- 控制信号 s
- 数字信号 a 和 b
- 当 $s=1$ 时输出 a ，当 $s=0$ 时输出 b

字多路复用器

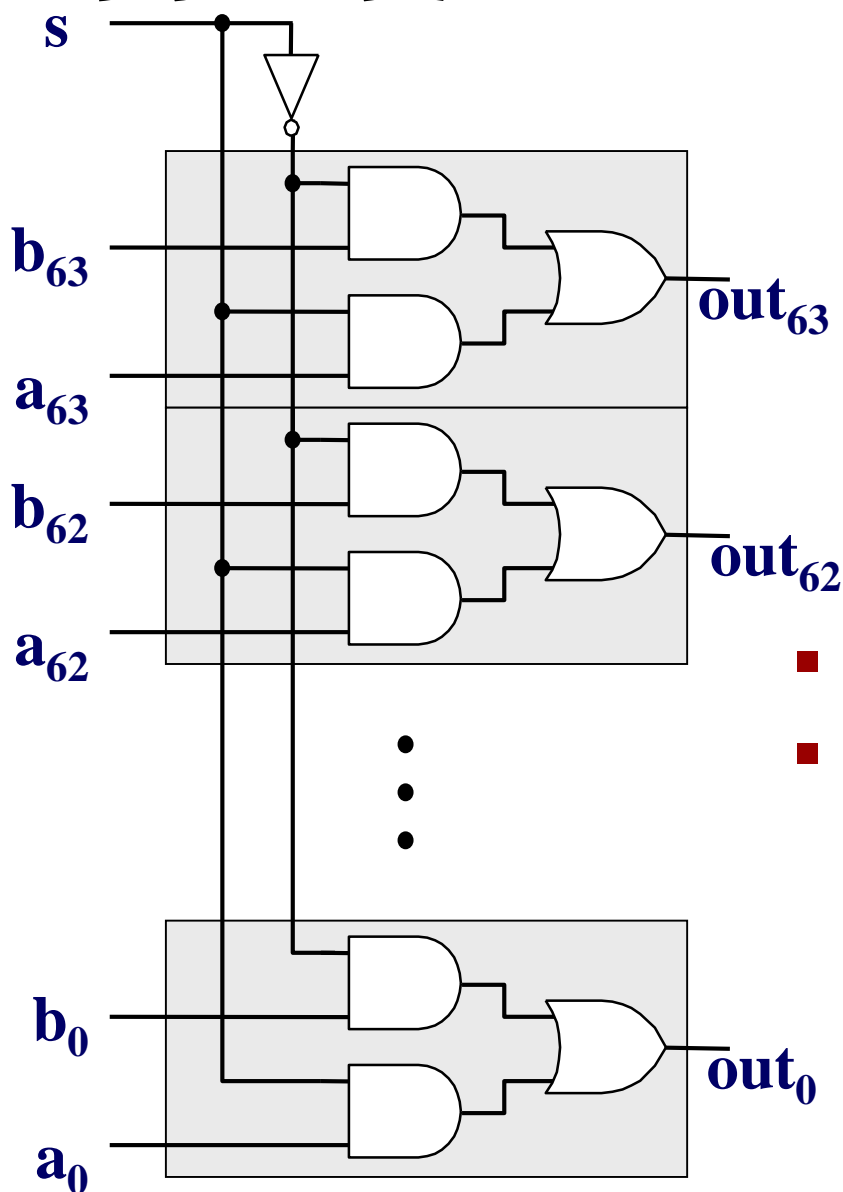

字级表示

 

硬件描述语言表示

```
int Out = [
    s : A;
    1 : B;
];
```

- 根据控制信号s来选择输入字A或B
- 硬件控制语言表示
 - 情况表达式(case语句)
 - 一系列二元组 “**布尔表达式:整数表达式**”
 - 第一个求值为1 的情况会被选中

硬件控制语言(HCL)字级示例


3个字的最小值



```
int Min3 = [
    A < B && A < C : A;
    B < A && B < C : B;
    1               : C;
];
```

- 找到三位输入中最小的字
- HCL情况表达式
- 最后的情况：保证有一个匹配值


4路复用器

 

```
int Out4 = [
    !s1 && !s0 : D0;
    !s1        : D1;
    !s0        : D2;
    1          : D3;
];
```

- 根据两个控制位，从4个输入中选择一个（字）
- HCL情况表达式
- 通过假定顺序地匹配，简化测试


算术/逻辑单元(ALU)

 



- 组合逻辑
 - 连续响应输入（输入改变，输出随之响应）
- 控制信号选择计算函数
 - 对应Y86-64中4种算术/逻辑操作，控制值和操作的功能码对应
 - 也计算条件码的值

存储 1 位

双稳态元件


 


$q = 0 \text{ or } 1$

  


存储1位 (cont.)



双稳态元件

  

稳态 0

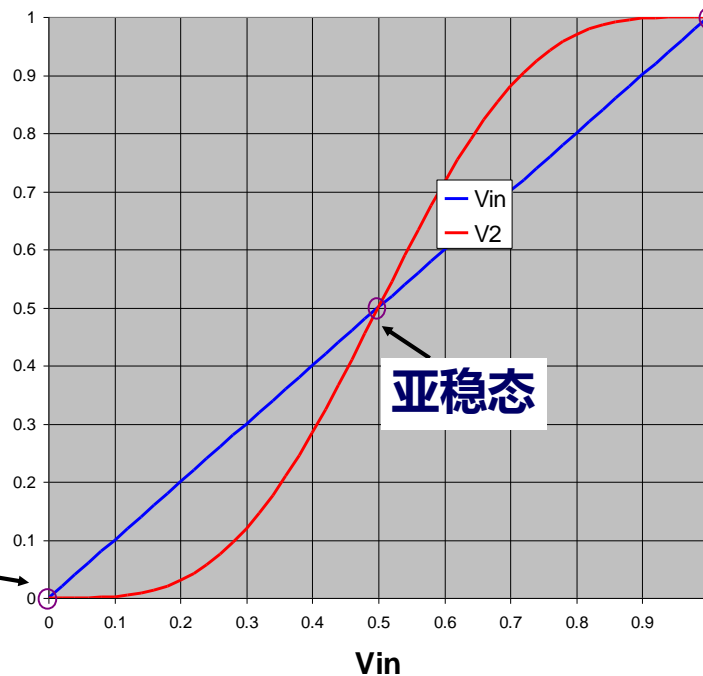


物理类比

  


存储、访问1 位


双稳态元件

 


R-S 锁存器

 


重新设置 (复位)

 


设置 (置位)

 


存储

 


1位锁存器

 

锁存 Latching

 


存储

 


透明1位锁存器

锁存Latching


 


改变D

 

- 当在锁存模式时，D的信号会传递给Q+ 和 Q-
- 当C下降时，锁存的值取决于D



边缘触发锁存器

 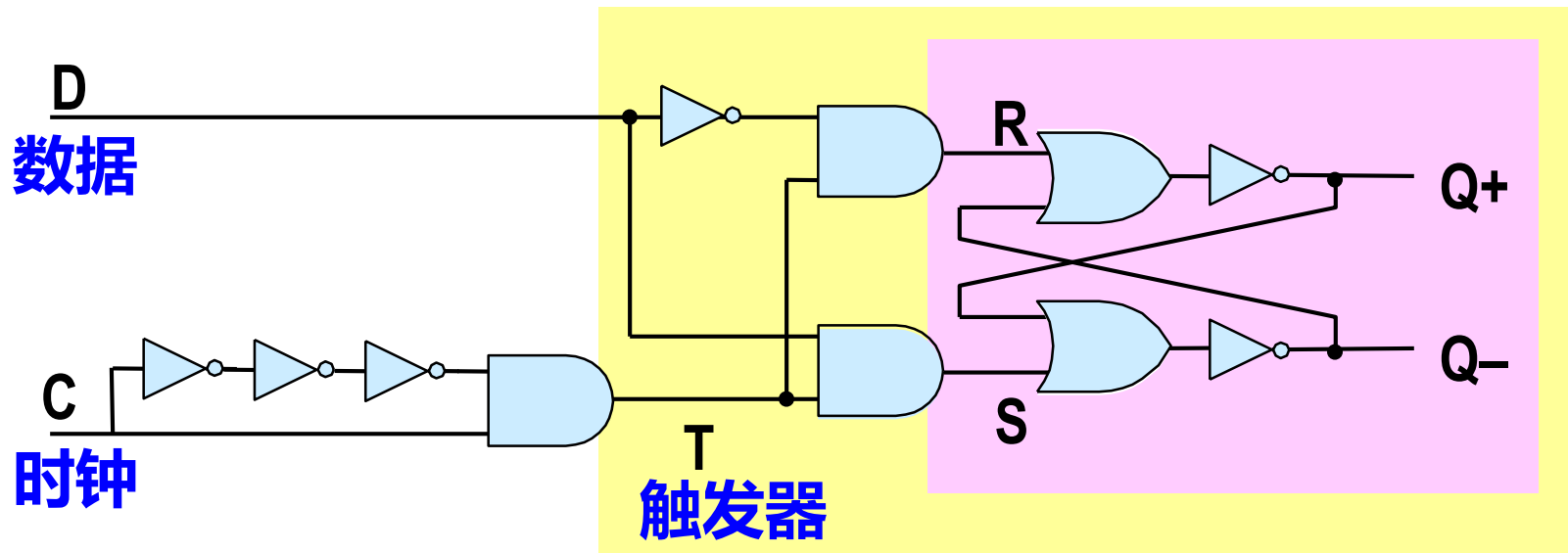

- 只在短暂的时间段处于锁存模式
 - 时钟上升沿
- 当时钟上升的时候，锁存的值取决于数据
- 在其他时候输出保持不变


寄存器

结构

  


- 存储字数据
 - 和在汇编代码中看到的程序寄存器不同
- 边缘触发锁存器的集合
- 在时钟上升沿加载输入

寄存器操作

 


- 存储数据位
- 大多数时候作为输入和输出之间的栅栏
- 当时钟上升的时候，加载输入


状态机示例

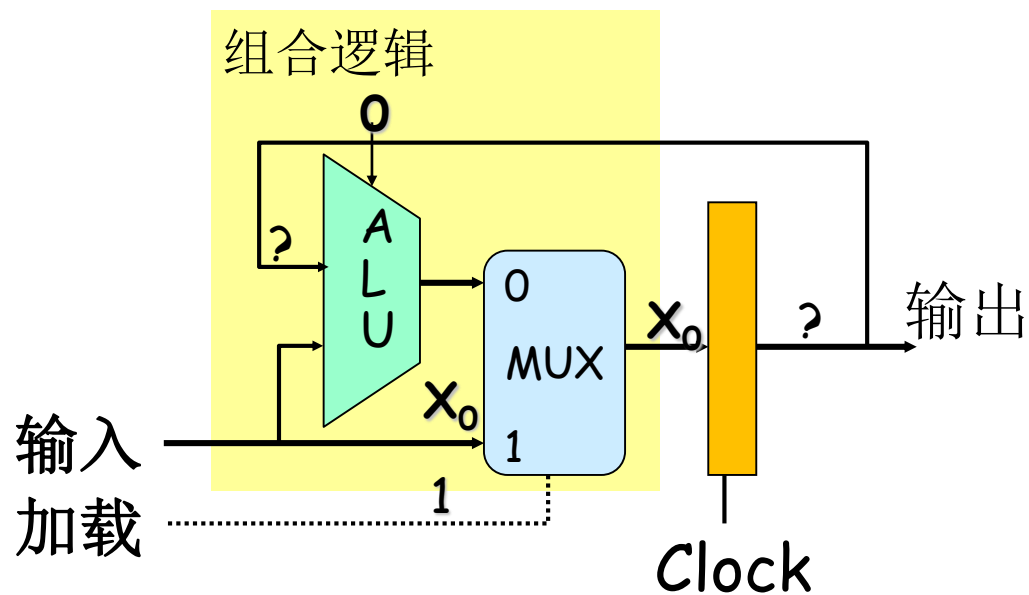


- 累加器示例
- 在每个时钟加载或累加

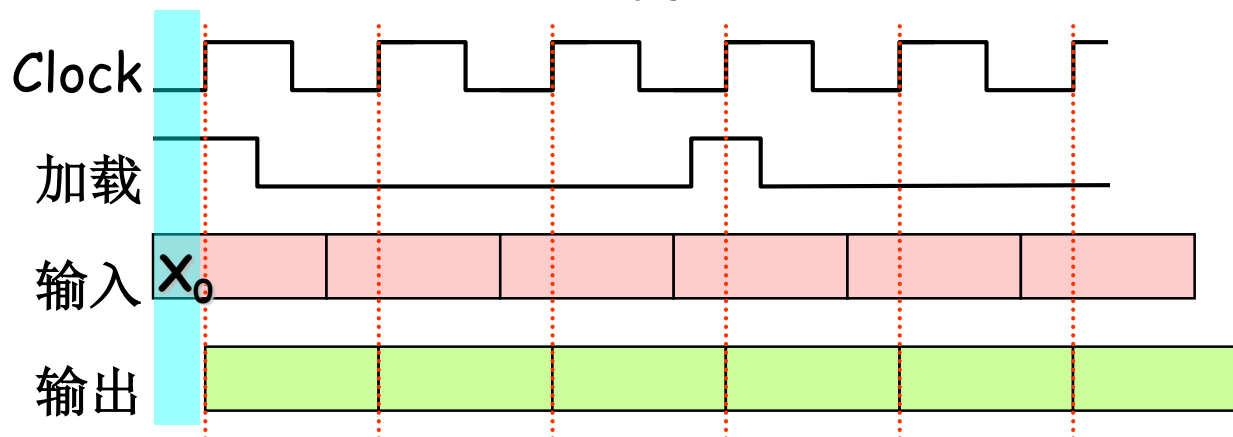


状态机示例

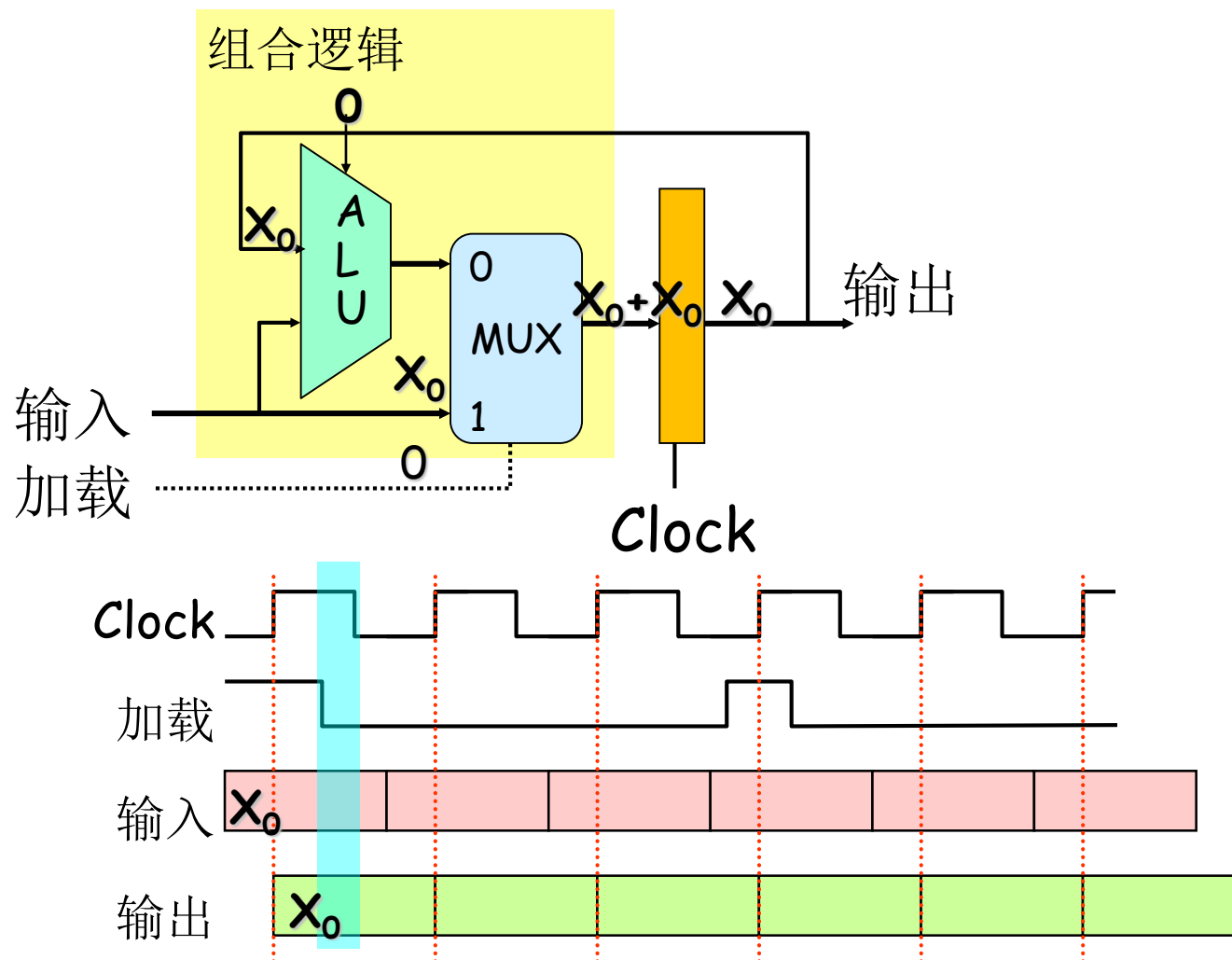


状态机示例

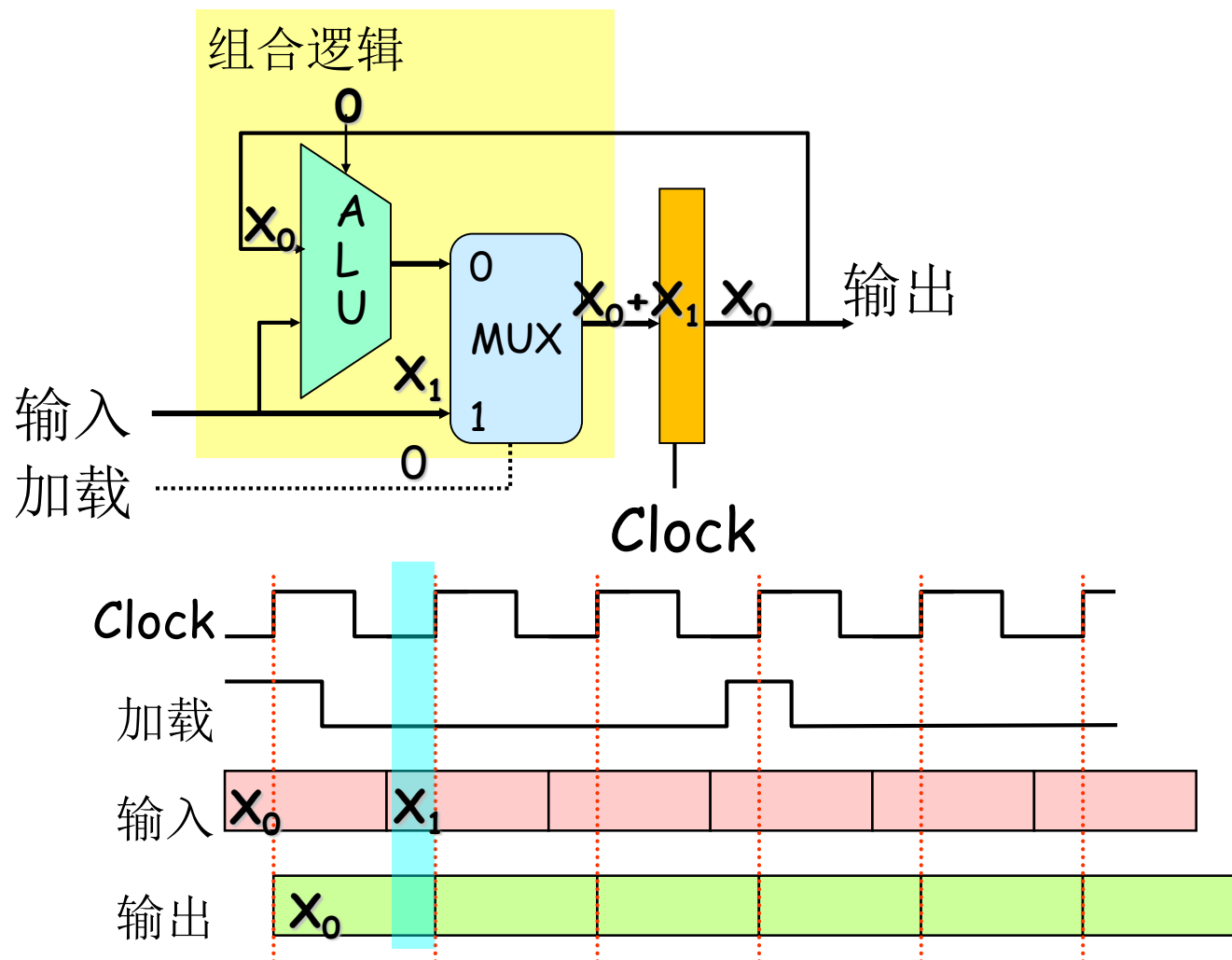


状态机示例

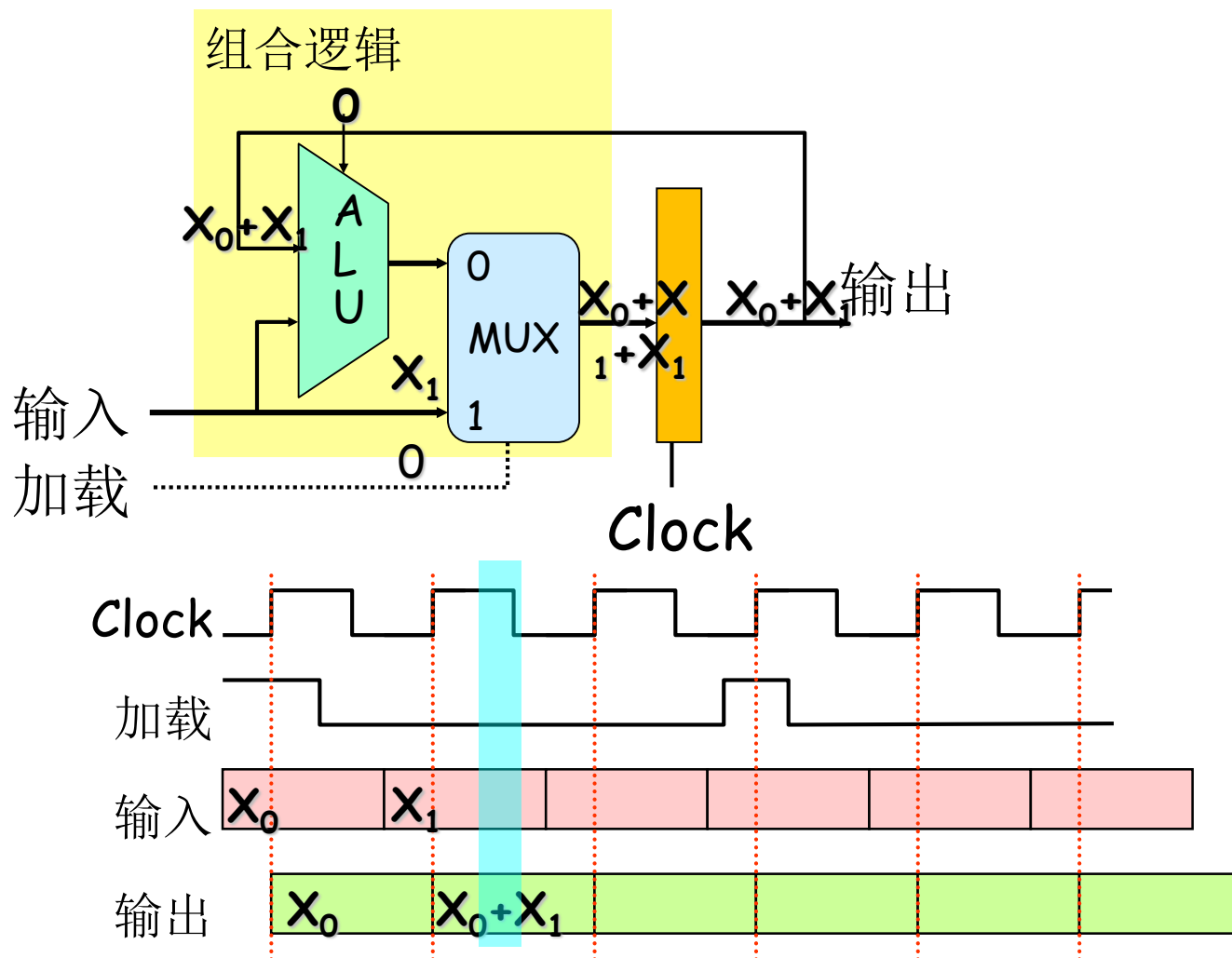


状态机示例

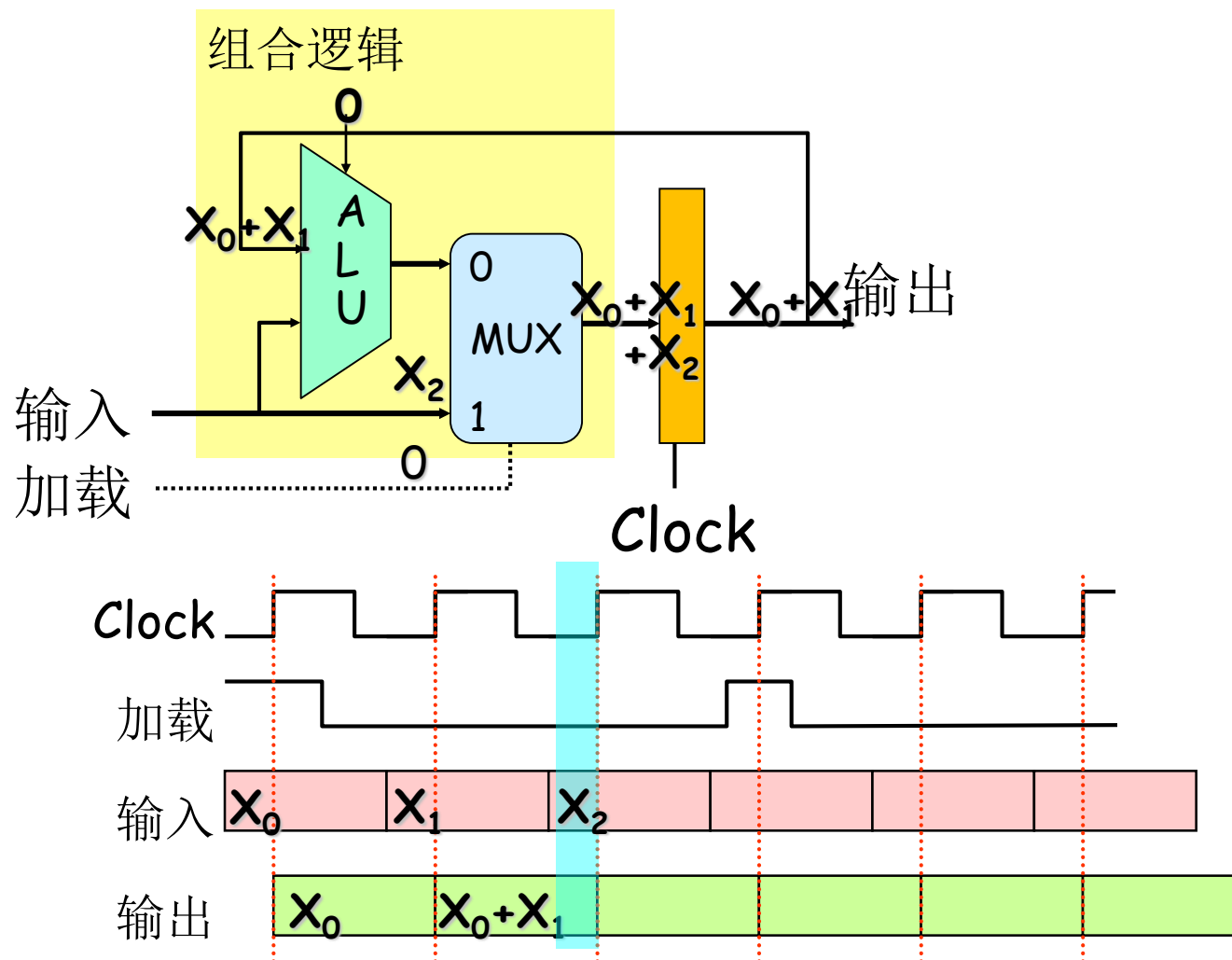


状态机示例

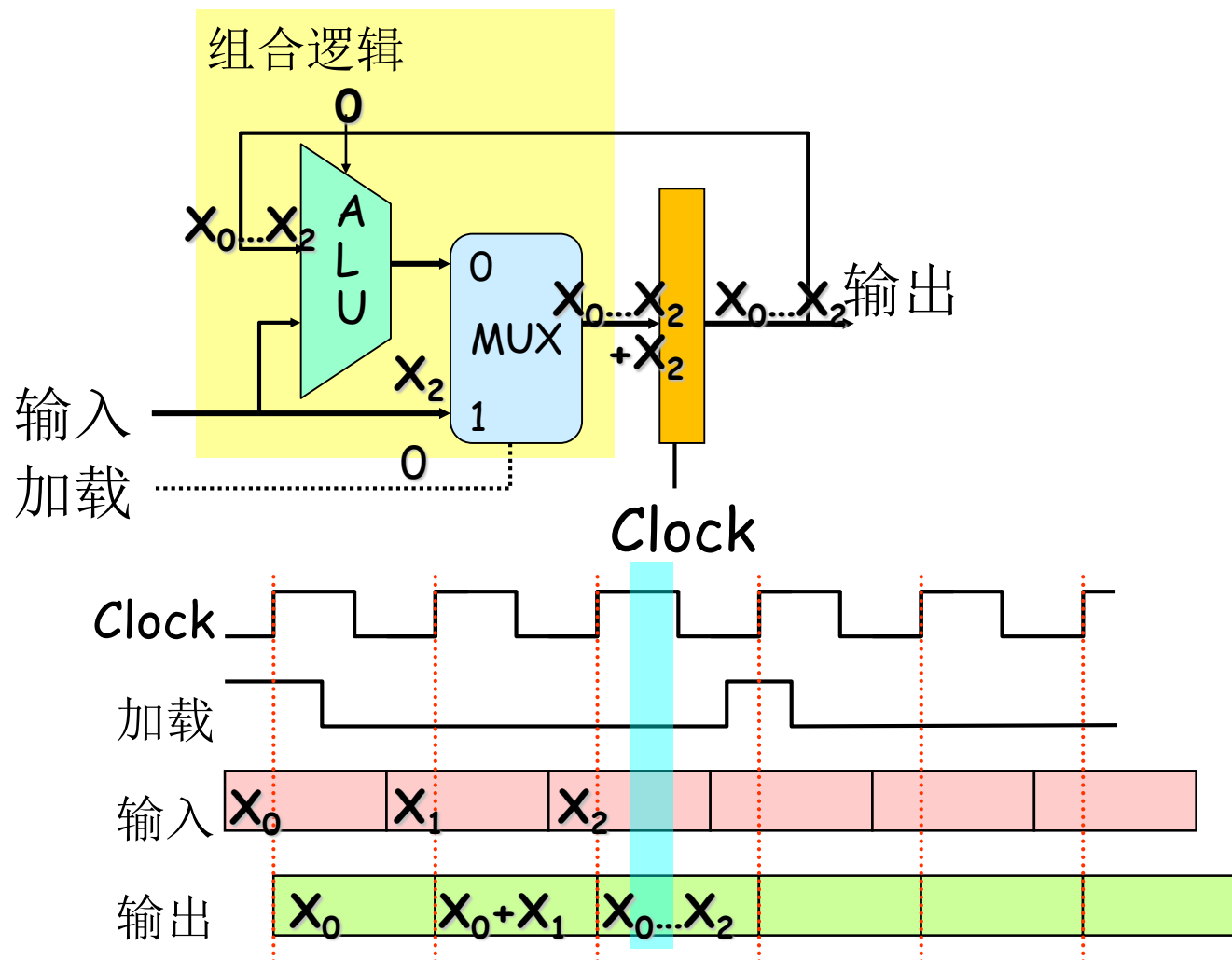


状态机示例

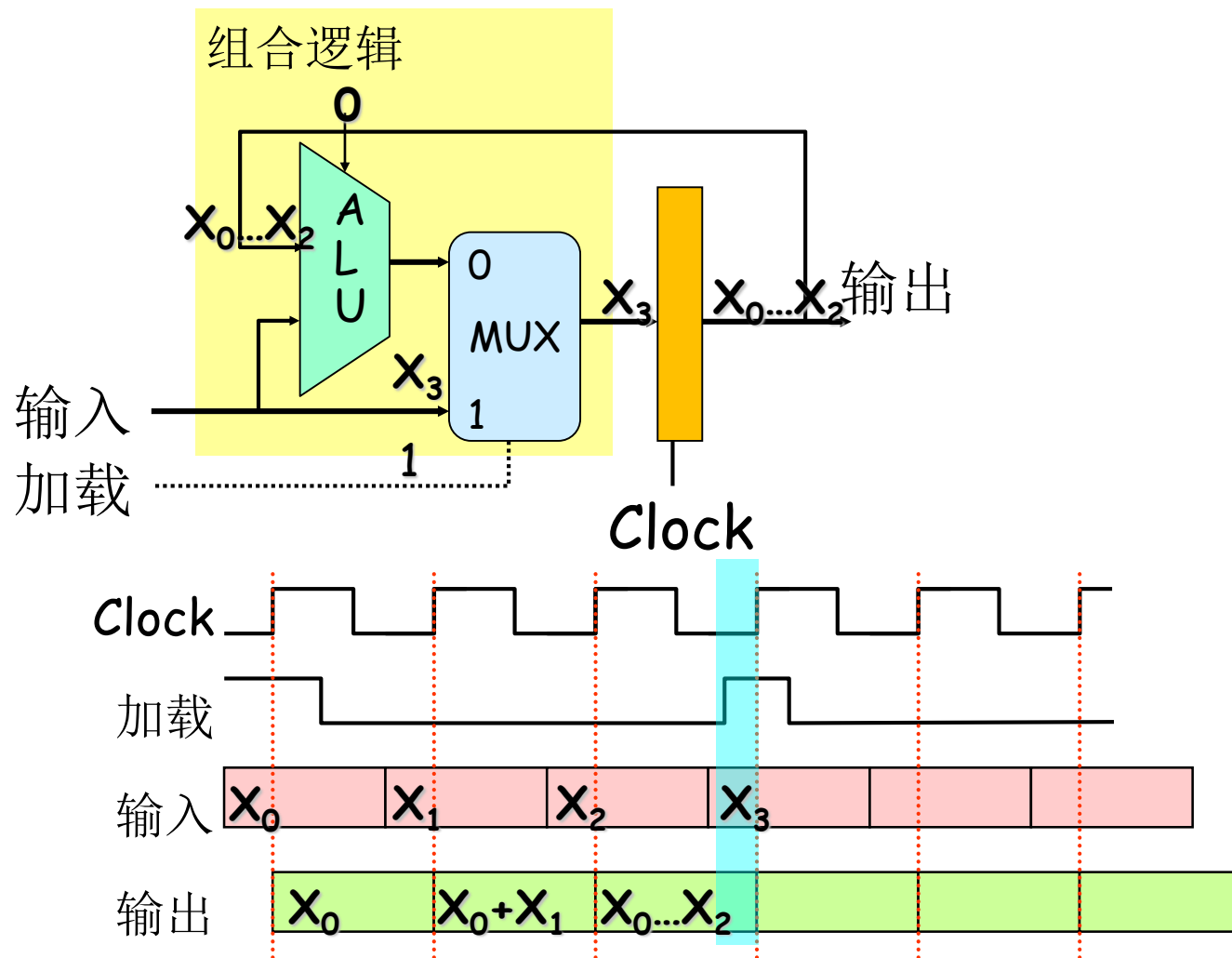


状态机示例

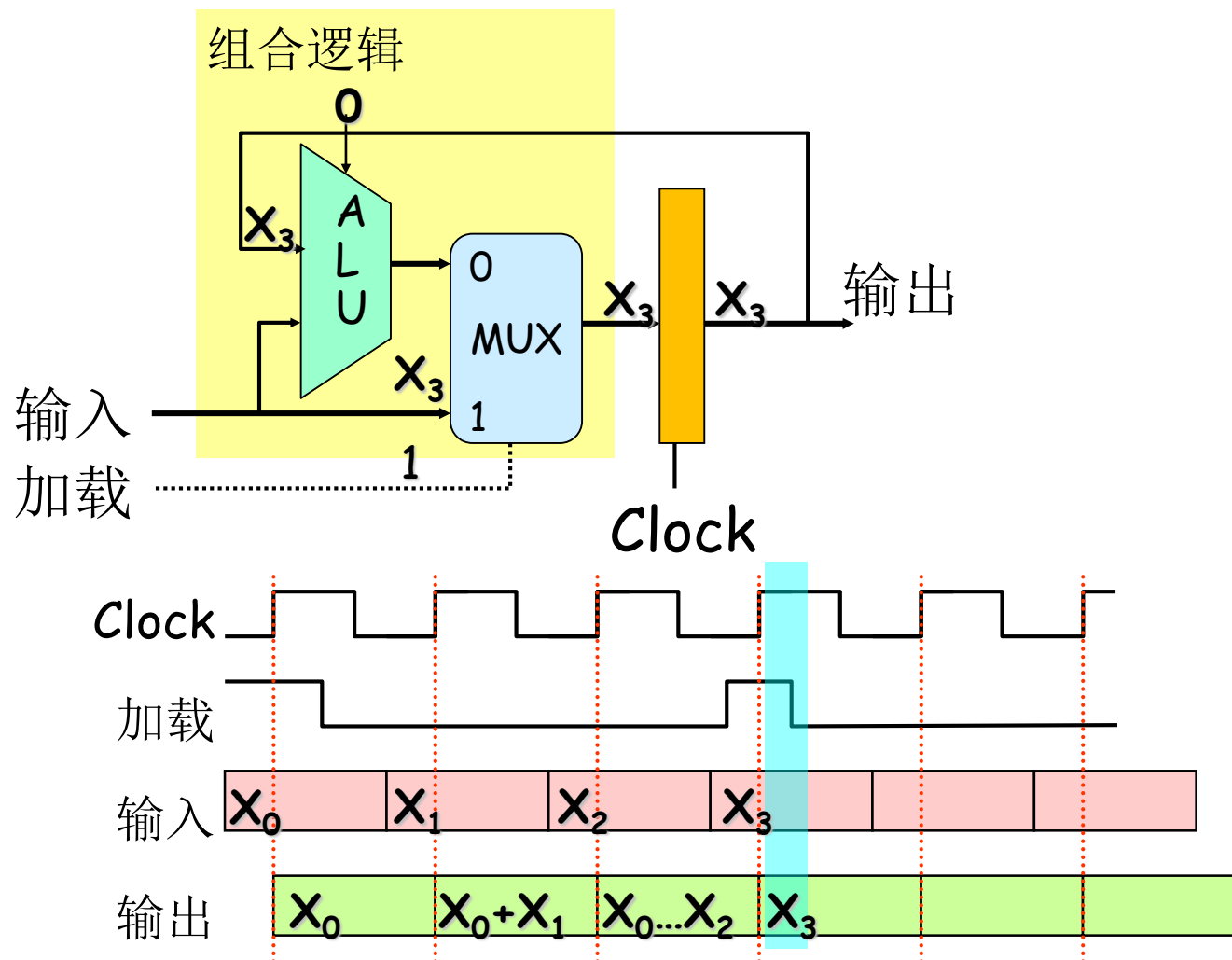


状态机示例

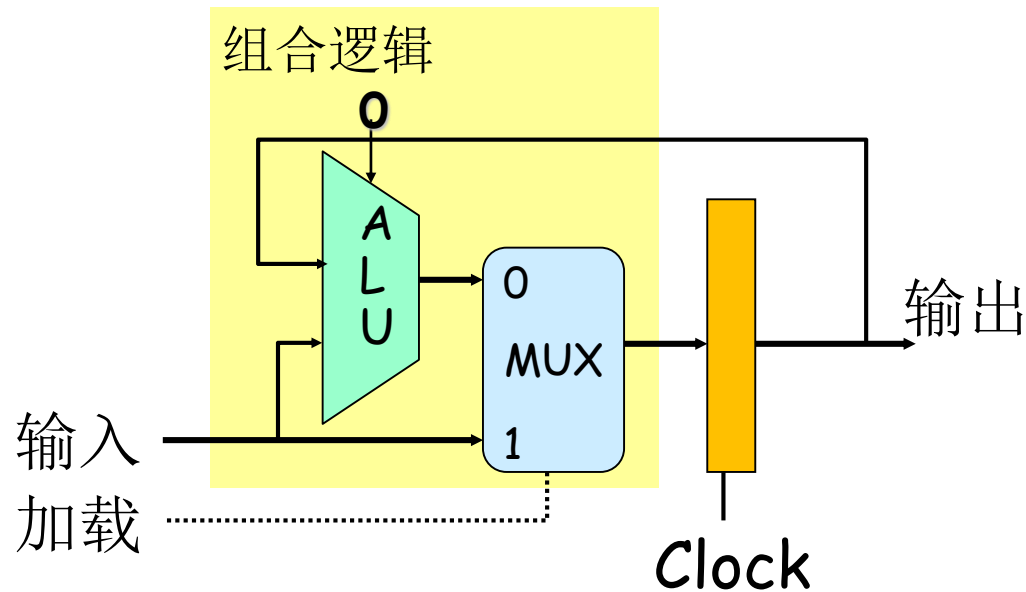

- 累加器示例
- 在每个时钟加载或累加

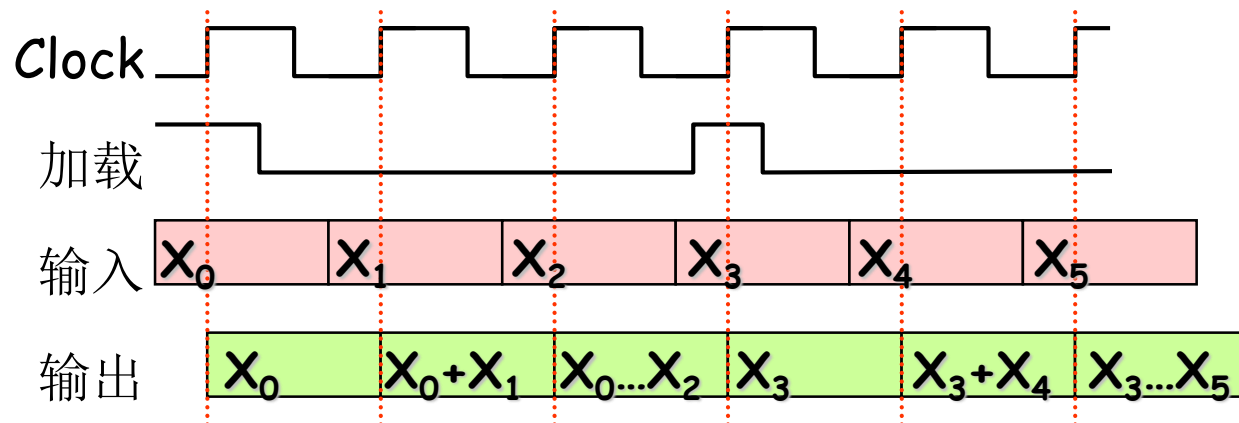


随机存取存储器

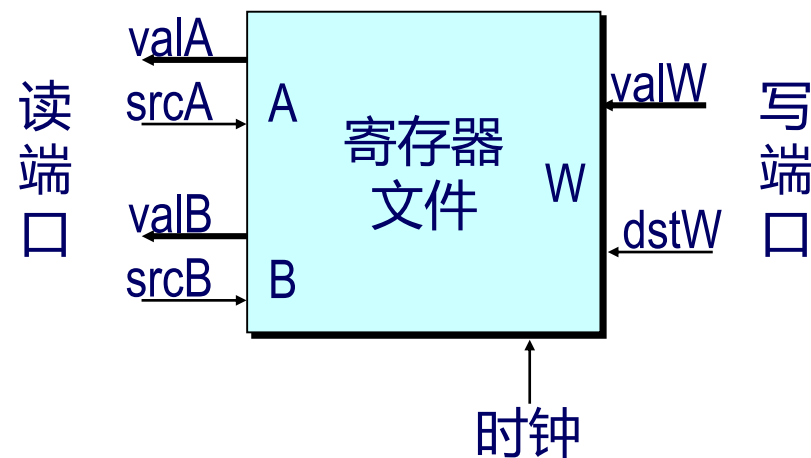

- 存储内存中的多个字
 - 通过输入的地址来决定读/写哪个字
- 寄存器文件
 - 存储程序寄存器的值
 - `%rax`, `%rsp`, 等.
 - 寄存器标识符作为地址
 - ID 15 (0xF) 表示不执行读写
- 多端口
 - 在每个周期可以读/写多个字
 - 每个端口有单独的地址和数据输入/输出

寄存器文件

 


■ 读

- 类似组合逻辑
- 根据输入地址产生输出数据，
 - 有延迟

■ 写

- 类似寄存器
- 只在时钟上升沿更新

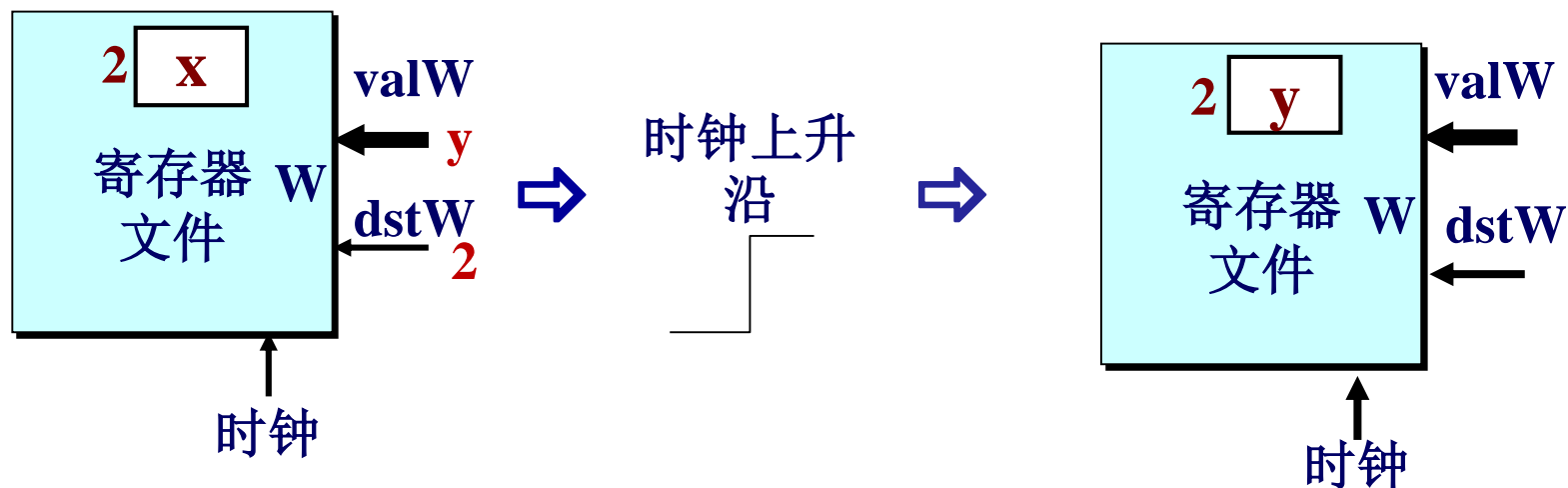

硬件控制语言 (HCL)

- 非常简单的硬件描述语言
- 只可以描述硬件操作的一部分
 - 那些我们将要研究和修改的部分

■ 数据类型

- `bool`: 布尔
 - `a, b, c, ...`
- `int`: 字
 - `A, B, C, ...`
 - 不指定字大小---字节, 64-位 字, ...

■ 声明

- `bool a = 布尔表达式 ;`
- `int A = 整数表达式 ;`

硬件描述语言操作

- 通过返回值的类型分类

■ 布尔表达式

- 逻辑操作

- `a && b, a || b, !a`

- 字比较

- `A == B, A != B, A < B, A <= B, A >= B, A > B`

- 设置成员

- `A in { B, C, D }`

– 与 `A == B || A == C || A == D` 一样

■ 字表达式

- 实例表达

- `[a : A; b : B; c : C]`

- 按顺序评估测试表达式 `a, b, c, ...`

- 对于首次成功测试返回字表达式 `A, B, C, ...`

总结

■ 计算

- 通过组合逻辑实现
- 计算布尔函数
- 连续地对输入变化响应

■ 存储

- 寄存器
 - 存储单字
 - 当时钟上升时加载
- 随机存取存储器
 - 存储多字
 - 可能的多个读/写端口
 - 当输入地址变化时读取
 - 当时钟上升时写入